




EN-3212 Electronics Worksheet 9

AC Analysis

1. Analyze the circuit shown below given $V_1 = 150V @ 20^\circ$.

$$Z_R = 20\Omega \quad Z_C = -j25\Omega \quad Z_L = j50\Omega \quad V_1 = 150V \angle 20^\circ = 150V \cos(20^\circ) + j150V \sin(20^\circ)$$

$$V_1 = 140.95V + j51.30V$$

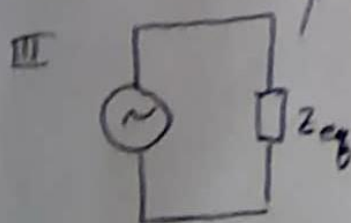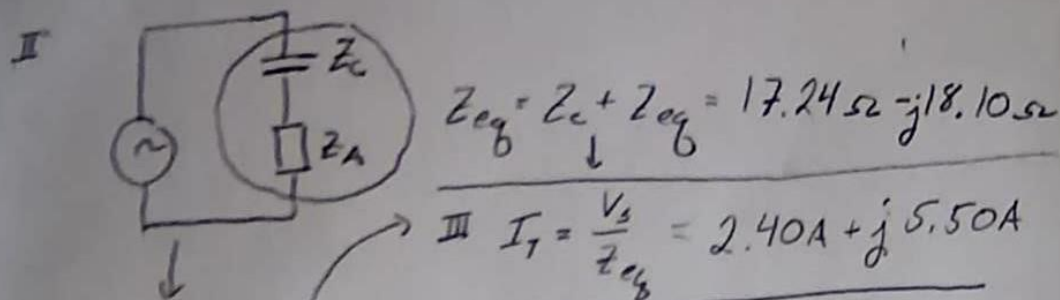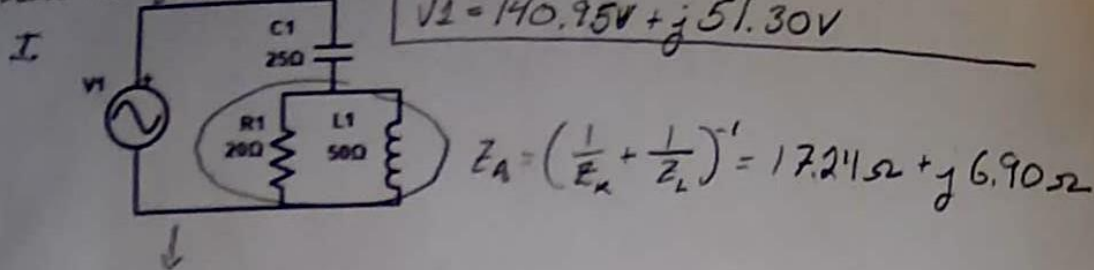

$$I_T = \frac{V_1}{Z_{eq}} = 2.40A + j5.50A$$

$$I_T = I_C = I_A$$

$$V_C = I_C Z_C = 137.46V - j60.07V$$

$$V_A = I_A Z_A = 3.49V + j111.37V$$

$$V_A = V_R = V_L$$

$$I_R = \frac{V_A}{Z_R} = 0.17A + j5.57A$$

$$I_L = \frac{V_L}{Z_L} = 2.23A - j0.07A$$