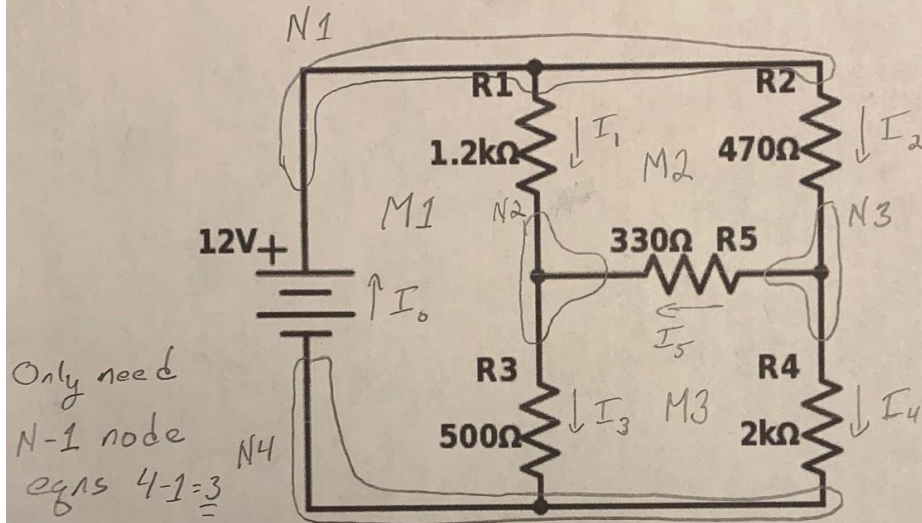


# EN-3212 Electronics Worksheet 5

## Node Mesh

Let's try this again. Be sure to follow all of the steps outlined above.



Only need  
N-1 node  
eqns  $4-1=3$

Equations

$$N1: I_0 = I_1 + I_2$$

$$I_0 - I_1 - I_2 = 0A$$

$$N2: I_1 + I_5 = I_3$$

$$I_1 - I_3 + I_5 = 0A$$

$$N3: I_2 = I_4 + I_5$$

$$I_2 - I_4 - I_5 = 0A$$

$$N4: I_3 + I_4 = I_0$$

$$-I_0 + I_3 + I_4 = 0A$$

Matrix →

$$M1: -I_1 R_1 - I_3 R_3 + V_s = 0V$$

$$I_1 R_1 + I_3 R_3 = V_s$$

$$M2: -I_2 R_2 - I_5 R_5 + I_1 R_1 = 0V$$

$$I_1 R_1 - I_2 R_2 - I_5 R_5 = 0V$$

$$M3: I_5 R_5 - I_4 R_4 + I_3 R_3 = 0V$$

$$I_3 R_3 - I_4 R_4 + I_5 R_5 = 0V$$

Voltages

$$V_1 = I_1 R_1 = 6.42V$$

$$V_2 = I_2 R_2 = 4.50V$$

$$V_3 = I_3 R_3 = 5.59V$$

$$V_4 = I_4 R_4 = 7.50V$$

$$V_5 = I_5 R_5 = 1.92V$$

↑

	$I_0$	$I_1$	$I_2$	$I_3$	$I_4$	$I_5$	Ans
N1	1	-1	-1	0	0	0	0
N2	0	1	0	-1	0	1	0
N3	0	0	1	0	-1	-1	0
M1	0	$R_1$	0	$R_3$	0	0	$V_s$
M2	0	$R_1$	$-R_2$	0	0	$-R_5$	0
M3	0	0	0	$R_3$	$-R_4$	$R_5$	0

Results

$$I_0 = 14.92mA$$

$$I_1 = 5.35mA$$

$$I_2 = 9.57mA$$

$$I_3 = 11.17mA$$

$$I_4 = 3.75mA$$

$$I_5 = 5.82mA$$