

EN-3212 Electronics Worksheet 9

AC Analysis

1. Analyze the circuit shown below given $V_1 = 150V \angle 20^\circ$.

