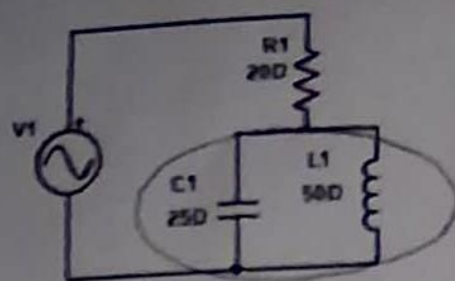


EN-3212 Electronics Worksheet 8

Complex Impedance

15. Find the total impedance of the circuit shown below.




For all three
 $Z_R = 20\Omega$ $Z_C = -j25\Omega$ $Z_L = j50\Omega$

$$Z_{eq} = Z_R + Z_A = 20\Omega - j50\Omega$$

$$Z_A = \left(\frac{1}{Z_C} + \frac{1}{Z_L} \right)^{-1} = -j50\Omega$$

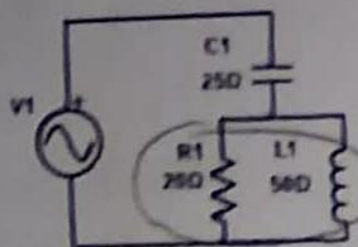
16. Find the total impedance of the circuit shown below.



$$Z_{eq} = Z_C + Z_A = 17.24\Omega - j18.10\Omega$$

$$Z_A = \left(\frac{1}{Z_R} + \frac{1}{Z_L} \right)^{-1} = 17.24\Omega + j6.90\Omega$$

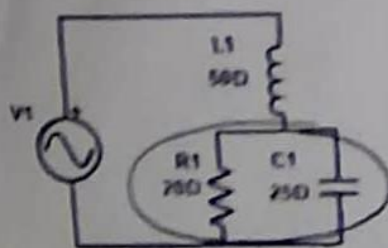17. Find the total impedance of the circuit shown below.



$$Z_{eq} = Z_L + Z_A = 12.20\Omega + j40.24\Omega$$

$$Z_A = \left(\frac{1}{Z_R} + \frac{1}{Z_C} \right)^{-1} = 12.20\Omega - j9.76\Omega$$